

# **ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL SEMINAR 0x02**

**NOTIȚE SUPORT SEMINAR**

Cristian Rusu


# TABELE DE ADEVĂR, EX 1

$$X = A + BC$$

A	B	C	BC	X
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

# DESENAȚI CIRCUITUL, EX 2

$$X = A + BC + \bar{D}$$

 

# DE MORGAN, EX 3

$$\begin{aligned}X &= \overline{(\overline{A\overline{B}})(\overline{B} + C)} \\&= \overline{(\overline{A\overline{B}})} + \overline{(\overline{B} + C)} \\&= A\overline{B} + \overline{(\overline{B} + C)} \\&= A\overline{B} + (\overline{\overline{B}}\overline{C}) \\&= A\overline{B} + (B\overline{C}) \\&= A\overline{B} + B\overline{C}\end{aligned}$$

# DE MORGAN, EX 3

$$\begin{aligned} X &= \overline{(\bar{A} + C)(\overline{AB})} \\ &= \overline{(\bar{A} + C)} + \overline{(\overline{AB})} \\ &= \overline{(\bar{A} + C)} + (AB) \\ &= (\overline{\bar{A}}\overline{\bar{C}}) + (AB) \\ &= (A\overline{\bar{C}}) + (AB) \\ &= A(B + \overline{\bar{C}}) \end{aligned}$$

# DE MORGAN, EX 3

- $\neg(\neg A + \neg B) = AB$
- $\neg(\neg A \neg B) = A + B$
- $\neg(A + B + C) = \neg A \neg B \neg C$
- $\neg(ABC) = \neg A + \neg B + \neg C$
- $\neg(A + B) \neg A \neg B = \neg A \neg B$
- $\neg(AB)(\neg A + \neg B) = \neg A + \neg B$
- $\neg(A + B)(\neg A + \neg B) = \neg A \neg B$
- $\neg A \neg B \neg(AB) = \neg A \neg B$
- $C + \neg(CB) = 1$
- $\neg(AB)(\neg A + B)(\neg B + \neg B) = \neg A \neg B$

# SIMPLIFICĂRI, EX 4

$$(A + C)(AD + A\bar{D}) + AC + C$$

$$(A + C)A(D + \bar{D}) + AC + C \text{ //distribuim, invers}$$

$$(A + C)A + AC + C \text{ //suma variabila si complement}$$

$$A((A + C) + C) + C \text{ //distribuim, invers}$$

$$A(A + C) + C \text{ //asociem, idempotent}$$

$$AA + AC + C \text{ //distribuim}$$

$$A + (A + 1)C \text{ //idempotent, identitate, factor}$$

$$A + C \text{ //identitate de doua ori}$$

# SIMPLIFICĂRI, EX 4

$$\bar{A}(A + B) + (B + AA)(A + \bar{B})$$

$$\bar{A}(A + B) + (B + A)(A + \bar{B}) // AA \text{ este } A$$

$$(A + B)(\bar{A} + A + \bar{B}) // \text{factor } A + B$$

$$(A + B)(1 + \bar{B}) // \text{variabila sau complement}$$

$$A + B // 1 \text{ sau orice este } 1$$



# SIMPLIFICĂRI, EX 4

a)  $A+0 = A$

b)  $!A \times 0 = 0$

c)  $A+!A = 1$

d)  $A+A = A$

e)  $A+AB = A$

f)  $A+!AB = A+B$

g)  $A(!A+B) = AB$

h)  $AB+!AB = B$

i)  $(!A!B+!AB) = !A$

j)  $A(A+B+C+\dots) = A$

k) subpuncte

a)  $A+B$

b)  $1$

c)  $1$

l)  $A+A!A = A$

m)  $AB+A!B = A$

n)  $!A+B!A = !A$

o)  $(D+!A+B+!C)B = B$

p)  $(A+!B)(A+B) = A$

q)  $C(C+CD) = C$

r)  $A(A+AB) = A$

s)  $!(!A+!A) = A$

t)  $!(A+!A) = 0$

u)  $D+(D!CBA) = D$

v)  $!D!(DBCA) = !D$

w)  $AC+!AB+BC = AC+!AB$


x)  $(A+C)(!A+B)(B+C) = AB+!AC$

y)  $!A+!B+AB!C = !A+!B+!C$

$(A+B)^2+(A+B)^3+A+3!A+A^3 = 1$
 
# MUX, EX 5 A

- MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire




$I_0$	$I_1$	$s_0$	Y
*	*	0	$I_0$
*	*	1	$I_1$

- care este relația ieșire-intrare?
  - $Y = I_0\bar{s}_0 + I_1s_0$
 
# MUX, EX 5 B


- MUX, două intrări, un semnal  $s$  de selecție și o ieșire



- un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND
  - implementați o poartă NOT cu un MUX
 
# MUX, EX 5 B

- MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire




$I_0$	$I_1$	$s_0(A)$	Y
1	0	0	$I_0$
1	0	1	$I_1$

- un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND
  - implementați o poartă NOT cu un MUX:  $Y = \text{NOT } A$
  - $Y = I_0\bar{s}_0 + I_1s_0 = 1\bar{A} + 0A = \bar{A}$
 
# MUX, EX 5 B

- MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire




$I_0$	$I_1(B)$	$s_0(A)$	Y
0	B	0	$I_0(0)$
0	B	1	$I_1(B)$

- un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND
  - implementați o poartă AND cu un MUX:  $Y = A \text{ AND } B$
  - $Y = I_0\bar{s}_0 + I_1s_0 = 0\bar{A} + BA = AB$
 
# MUX, EX 5 B

- MUX, două intrări, un semnal s de selecție și o ieșire




$I_0(B)$	$I_1$	$s_0(A)$	$Y$
$B$	$1$	$0$	$I_0(B)$
$B$	$1$	$1$	$I_1(1)$

- un MUX este un circuit universal, adică poate implementa porți NOT, OR și AND
  - implementați o poartă OR cu un MUX:  $Y = A \text{ OR } B$
  - $Y = I_0\bar{s}_0 + I_1s_0 = B\bar{A} + 1A = A + B\bar{A} = A + B$  [vezi ex. 4 f)]
 
# MUX, EX 5 C

- $Y = S ? \text{foo}(A) : \text{bar}(B)$




$I_0$ <i>foo(X)</i>	$I_1$ <i>bar(Y)</i>	$S$	$Y$
*	*	0	$I_1$
*	*	1	$I_0$

- care e diferența cu un limbaj de programare?
  - indiferent de valoarea lui  $S$ , se execută  $\text{foo}(A)$  și  $\text{bar}(B)$
  - doar că la ieșire vedem doar una dintre funcții (cea selectată de  $S$ )
 
# MUX, EX 5 D

- vrem să accesăm un element al unui vector  $x_i$




- ce putem la intrări?
- ce este semnalul  $s$ ?




# MUX, EX 5 D

- vrem să accesăm  $x_i$

 


- ce putem la intrări? **punem vectorul  $x$**
- ce este semnalul  $s$ ? **punem index-ul  $i$**
- care este dimensiunea intrării?  **$N$**
- care este dimensiunea lui  $s$ ?  **$\text{ceil}(\log_2 N)$**

$s_0 (i)$	$Y$
000	$I_0 (x_0)$
001	$I_1 (x_1)$
010	$I_2 (x_2)$
011	$I_3 (x_3)$
100	$I_4 (x_4)$
101	$I_5 (x_5)$
110	$I_6 (x_6)$
111	$I_7 (x_7)$

 

 
# MUX, EX 5 E

- un MUX cu 4 intrări
  - automat știm că semnalul  $s$  are doi biți





- avem la dispoziție un MUX cu 2 intrări

 
 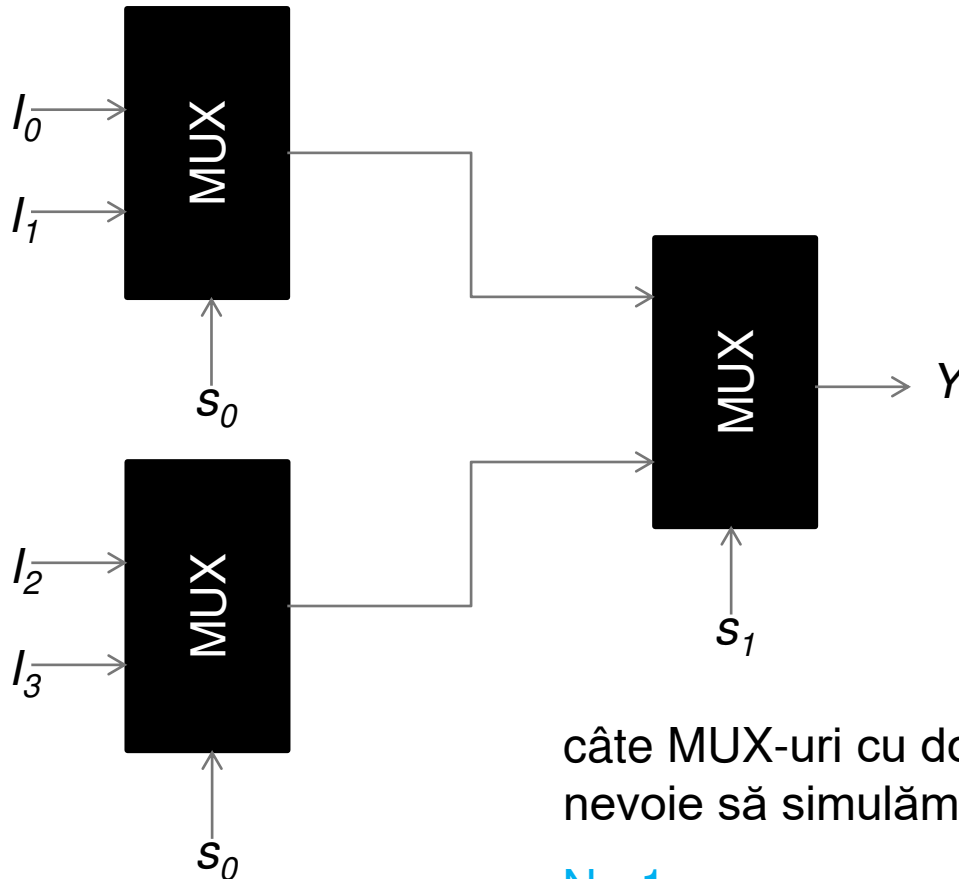
# MUX, EX 5 E

- un MUX cu 4 intrări
  - automat știm că semnalul  $s$  are doi biți



câte MUX-uri cu două intrări avem  
nevoie să simulăm un MUX cu  $N$  intrări?

$N - 1$

# DEPLASĂRI, EX 7 A

- numărul nostru  $x$  este




- deplasare normală cu 2 la dreapta  $\gg$



echivalent cu o împărțire la  $2^2$

 - deplasare aritmetică cu 2 la dreapta  $\gg_a$



echivalent cu o împărțire la  $2^2$


- deplasare circulară cu 2 la dreapta  $\gg_c$



Toate deplasările pot fi definite pentru orice bază numerică, nu doar 2. De exemplu: în baza 10 avem  $754 \ll_c 2 = 475$  pentru deplasare circular la stânga și  $754 \ll 2 = 400$  pentru deplasare normală la stânga (pe 3 cifre)

 
# DEPLASĂRI, EX 7 B

- deplasare a unui număr  $x$  cu  $d$  poziții la dreapta



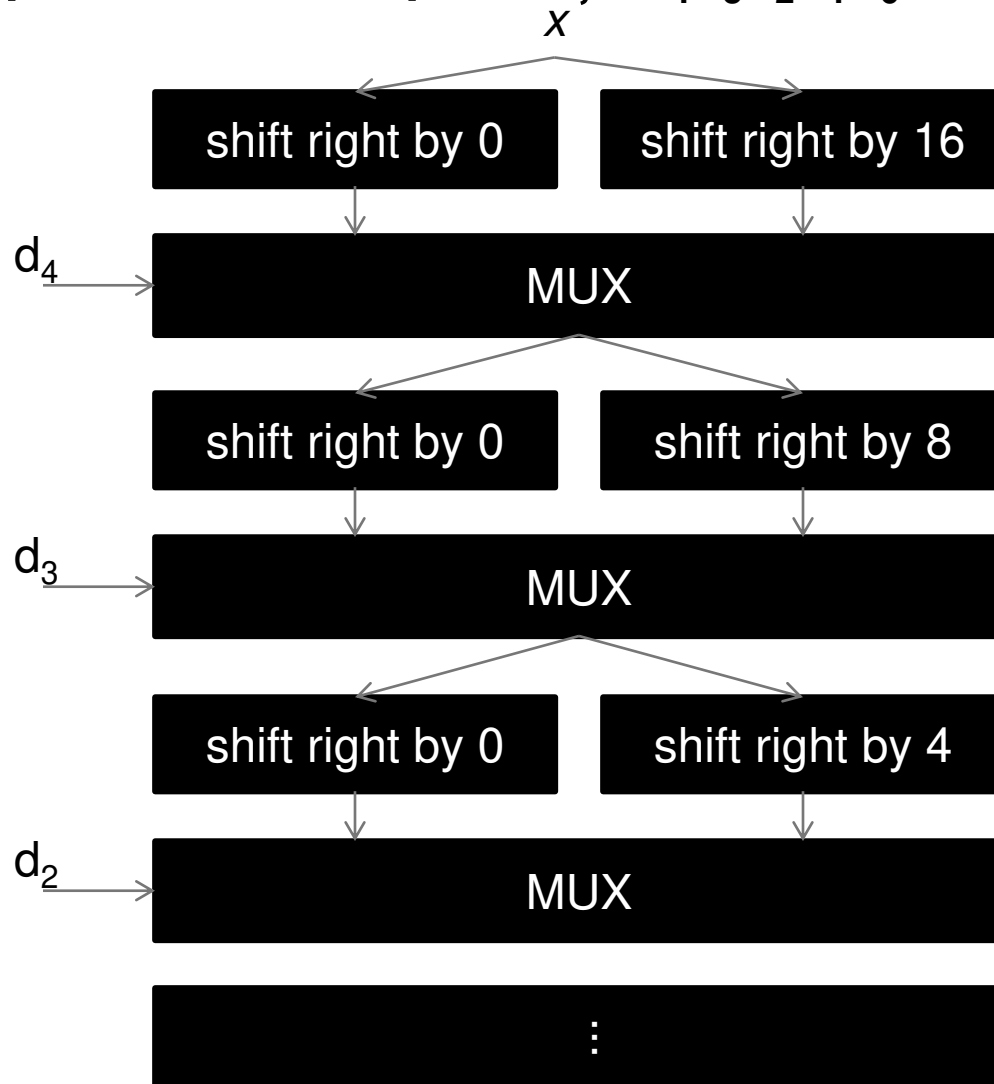
# DEPLASĂRI, EX 7 C

- presupunem că  $x$  este pe 32 de biți
- deplasarea  $d$  este pe 5 biți:  $d_4d_3d_2d_1d_0$




avem nevoie de  $\log_2 d$  MUX-uri

# SECVENȚIAL, EX 10

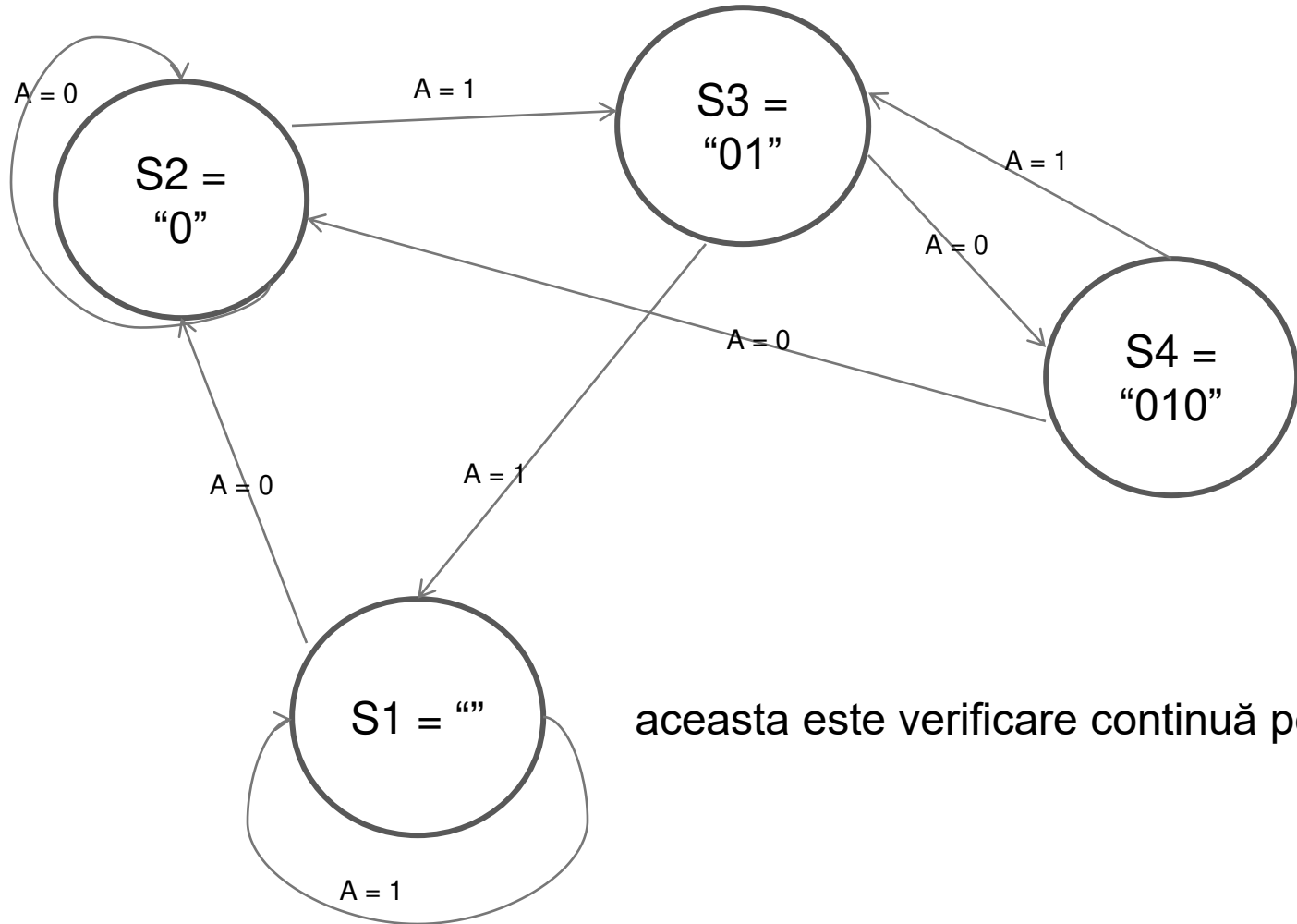

aceasta este verificare continuă pentru 010

# SECVENȚIAL, EX 10

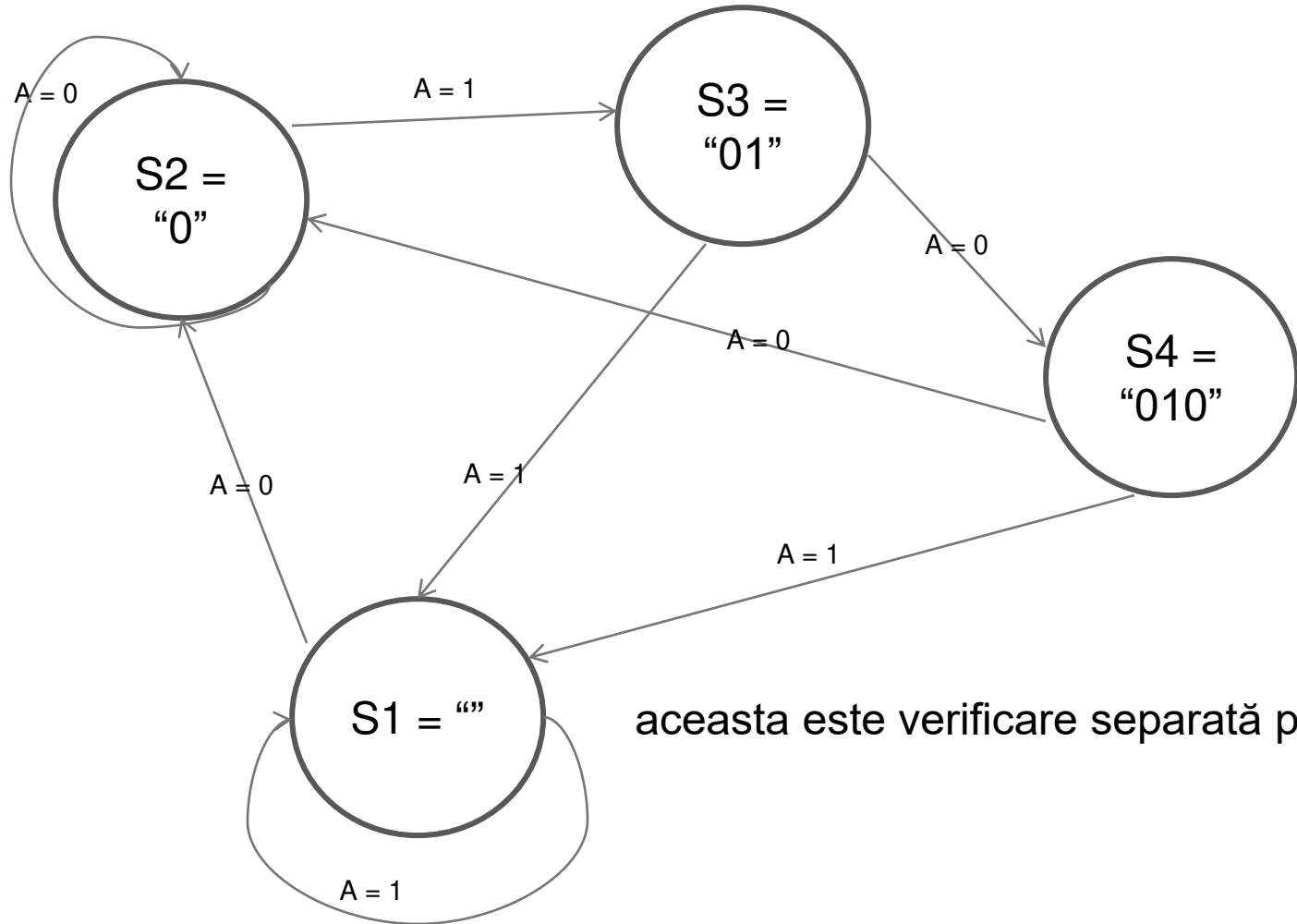


aceasta este verificare separată pentru 010



# COUNTER 2 BIȚI, EX 12

- $q_0^{(t+1)} = !INC \times q_0^{(t)} + INC \times !q_0^{(t)}, q_1^{(t+1)} = !INC \times q_1^{(t)} + INC \times (q_1^{(t)} \otimes q_0^{(t)})$

$q_1^{(t)}$	$q_0^{(t)}$	$q_1^{(t+1)}$	$q_0^{(t+1)}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

 

- aici INC e pe post de semnal Enable

# COUNTER 2 BİTİ, EX 12

- counter cod Gray

$q_2^{(t)}$	$q_1^{(t)}$	$q_0^{(t)}$	$q_2^{(t+1)}$	$q_1^{(t+1)}$	$q_0^{(t+1)}$
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

- $$q_0^{(t+1)} = !q_2^{(t)}!q_1^{(t)}!q_0^{(t)} + !q_2^{(t)}!q_1^{(t)}q_0^{(t)} + q_2^{(t)}q_1^{(t)}!q_0^{(t)} + q_2^{(t)}q_1^{(t)}q_0^{(t)}$$
$$= q_2^{(t)}q_1^{(t)} + !q_2^{(t)}!q_1^{(t)}$$
- $q_1^{(t+1)} = \dots$
- $q_2^{(t+1)} = \dots$

# CMMDC, EX 13

- implementați algoritmul lui Euclid pentru CMMDC folosind un circuit secvențial.
- exemplu: se dau  $a = 15$ ,  $b = 6$ 
  - pasul 1:  $a = 9$ ,  $b = 6$  ( $a := a - b$ )
  - pasul 2:  $a = 3$ ,  $b = 6$  ( $a := a - b$ )
  - pasul 3:  $a = 6$ ,  $b = 3$  ( $a, b := b, a$ )
  - pasul 4:  $a = 3$ ,  $b = 3$  ( $a := a - b$ )
  - pasul 5:  $a = 0$ ,  $b = 3$
  - răspunsul este 3
- codul python:

```
def cmmdc(a, b):  
    if a == b: return b  
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)  
    else: return cmmdc(b, a)
```

# CMMDC, EX 13

- **codul python:**

```
def cmmdc(a, b):  
    if a == b: return b  
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)  
    else: return cmmdc(b, a)
```

- avem variabilele  $a^{(t)}$  și  $b^{(t)}$
- conform algoritmului de mai sus avem ecuațiile de evoluție
  - facem ceva doar dacă  $a^{(t)} \neq 0$
  - $p = (a^{(t)} > b^{(t)})$
  - $a^{(t+1)} = p \times (a^{(t)} - b^{(t)}) + !p \times b^{(t)}$
  - $b^{(t+1)} = p \times b^{(t)} + !p \times a^{(t)}$


# CMMDC, EX 13

- codul python:

```
def cmmdc(a, b):  
    if a == b: return b  
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)  
    else: return cmmdc(b, a)
```

$$p = (a^{(t)} > b^{(t)})$$
$$a^{(t+1)} = p \times (a^{(t)} - b^{(t)}) + !p \times b^{(t)}$$
$$b^{(t+1)} = p \times b^{(t)} + !p \times a^{(t)}$$


cum se schimbă a și b?

 
 
# CMMDC, EX 13

- codul python:

```
def cmmdc(a, b):  
    if a == b: return b  
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)  
    else: return cmmdc(b, a)
```




care sunt întrările pentru MUX 1?
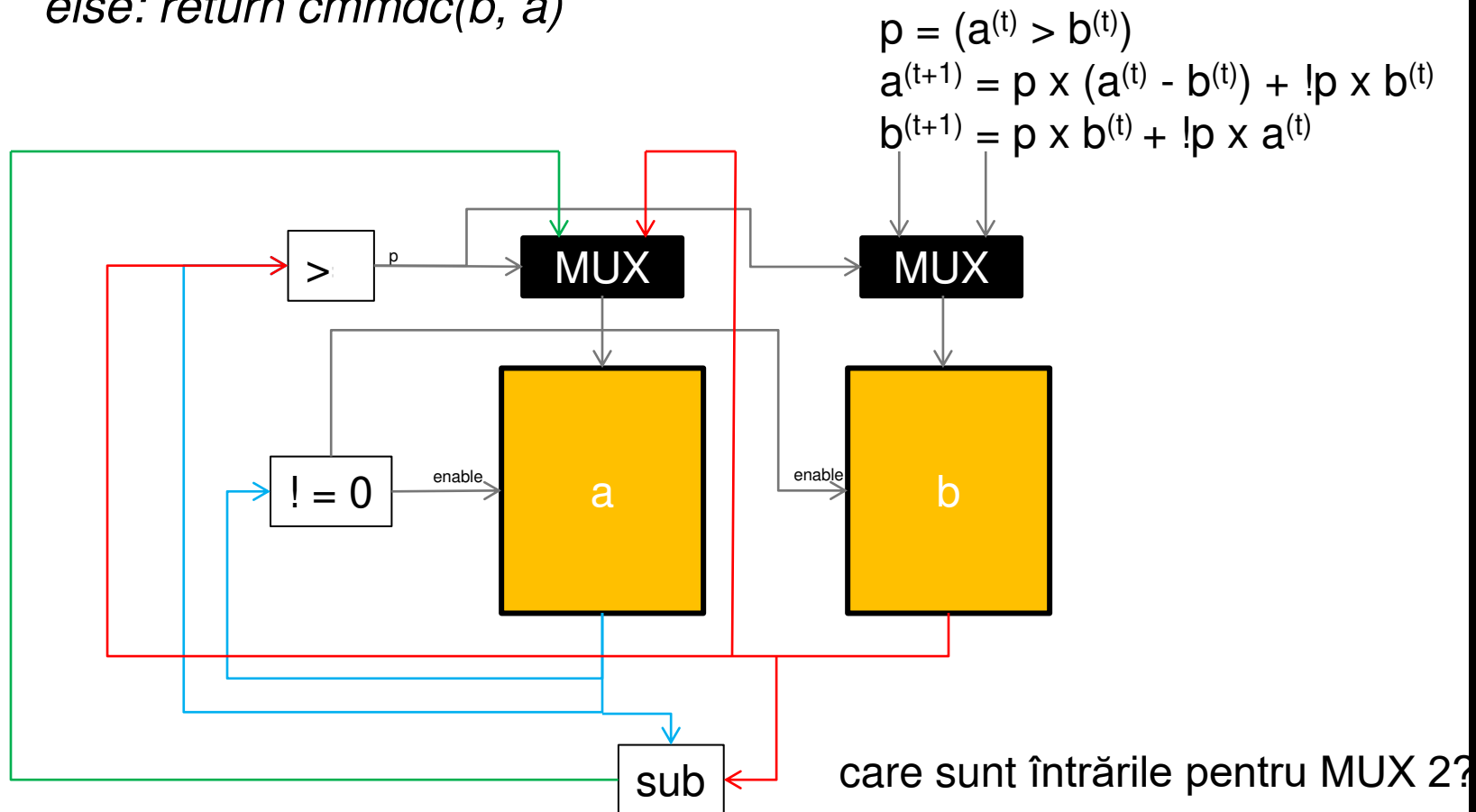
# CMMDC, EX 13

- codul python:

```
def cmmdc(a, b):  
    if a == b: return b  
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)  
    else: return cmmdc(b, a)
```



# CMMDc, EX 13

- codul python:

```
def cmmdc(a, b):
```

```
    if a == b: return b
```

```
    elif a > b: return cmmdc(a-b, b)
```

```
    else: return cmmdc(b, a)
```

